



Dibujo Asistido por Computadora

Facultad de Ingeniería Mecánica


Nombre:


Matrícula/
Fecha

Tema:

Unidad VIII: Realizar diagramas de control y de fuerza de diversos sistemas eléctricos. **Arranque a tensión reducida utilizando resistencias.**

Tarea No. 05 de la 2da Evaluación

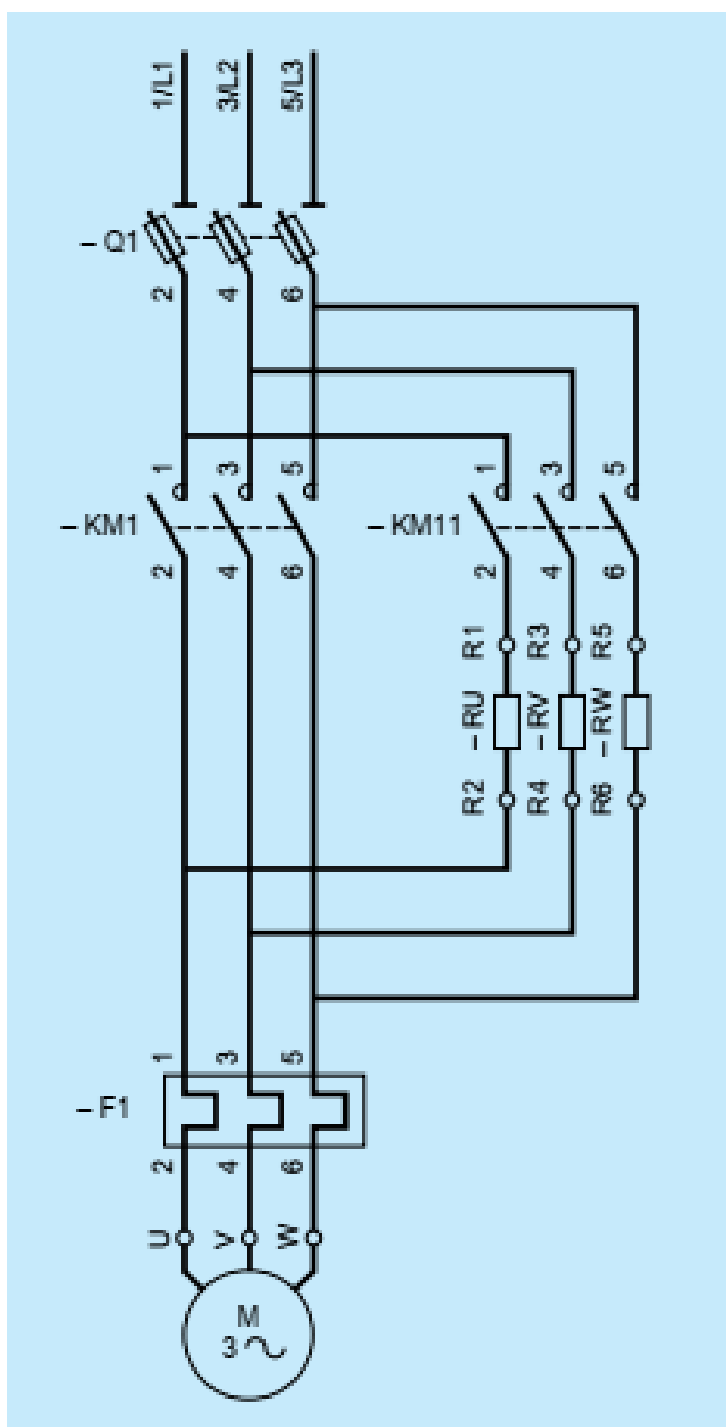

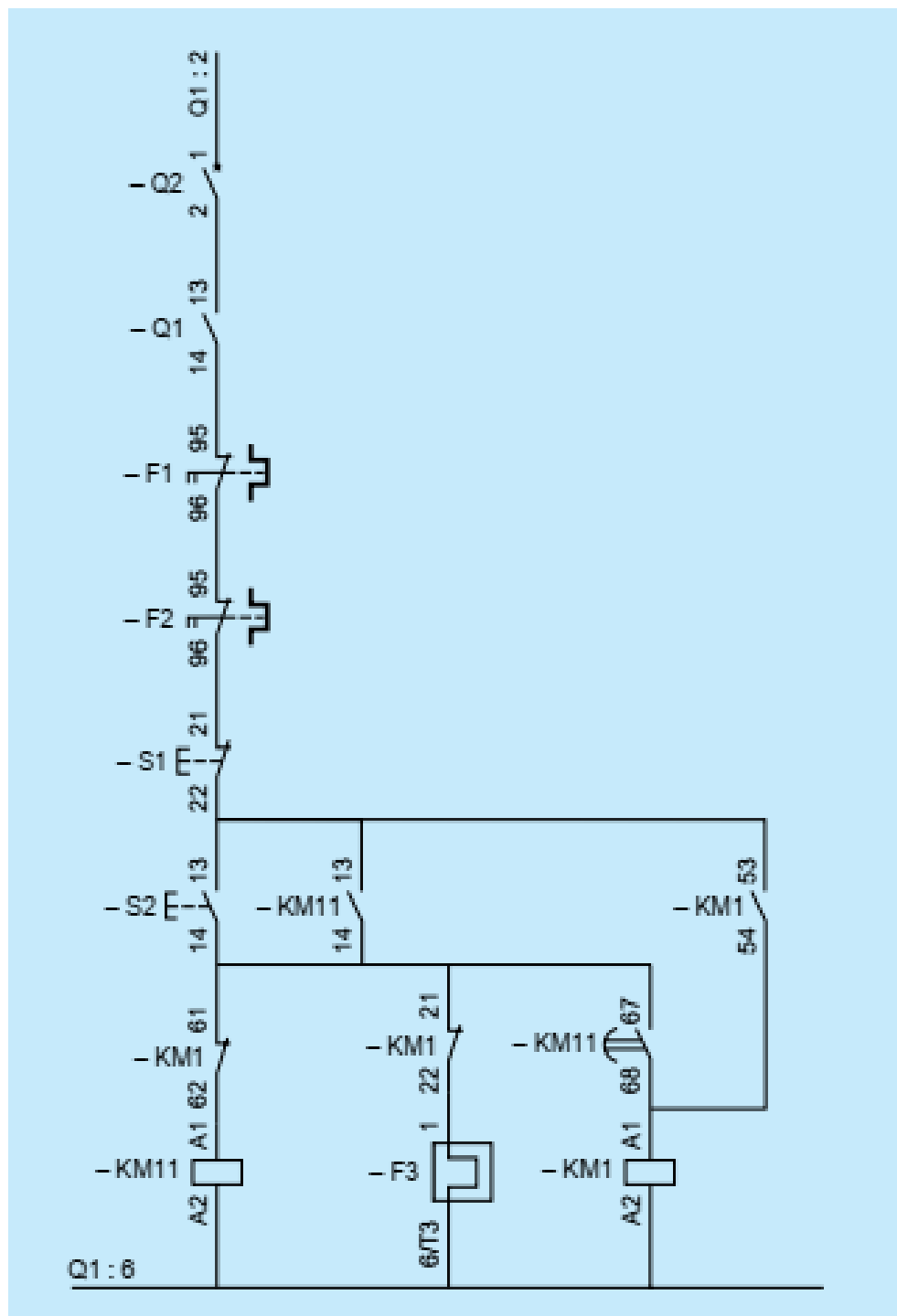

Describe el funcionamiento de esta instalación: